

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2110-263 DIGITAL COMPUTER LOGIC LAB I

ชื่อ _____

เลขประจำตัว _____

หมายเลขเครื่อง _____

วันที่ _____


7. Latch และ Flip-flop

วัตถุประสงค์

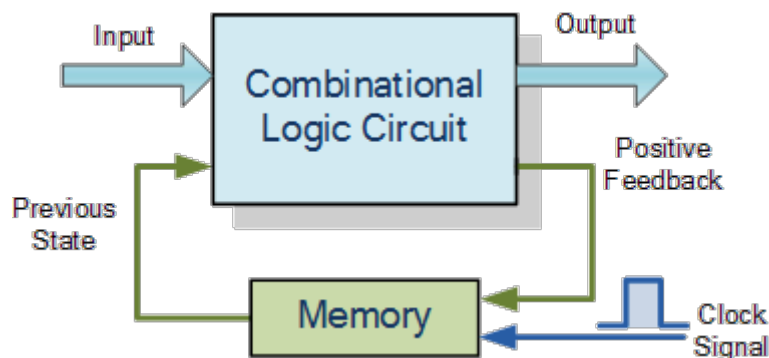1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจโครงสร้าง Latch และ Flip-flop
2. เพื่อให้นิสิตเข้าใจโครงสร้าง Flip-flop ที่เป็นแบบ Edge Triggered และ Master/Slave
3. เพื่อให้นิสิตเข้าใจโครงสร้าง Flip-flop ชนิด S-R ,J-K , D และ T
4. เพื่อให้นิสิตได้ฝึกใช้ part สำเร็จรูปต่าง ๆ

บทนำ

Sequential Logic เป็นวงจร Logic ที่ผลลัพธ์ของวงจรขึ้นอยู่กับ input และ Memory ของตัววงจร ซึ่งแตกต่างจาก Combinational Logic ที่ผลลัพธ์ของวงจรมันจะขึ้นอยู่กับ input อย่างเดียว โดยวงจร Sequential Logic สามารถนำไปสร้าง Finite-state machines ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับวงจร Digital ทั้งหมดได้



รูปที่ 1 : โครงสร้างการทำงานของวงจร Sequential Logic อย่างง่าย

นอกจากนี้วงจร Sequential Logic สามารถแบ่งออกมามีได้เป็น 2 ประเภทคือ


1. **Synchronous** เป็นวงจรที่ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับ Memory ของวงจรอย่างเดียว
2. **Asynchronous** เป็นวงจรที่ผลลัพธ์จะเปลี่ยนแปลงทันทีตาม input และ Memory ของวงจร

สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้เราจะทำการทดลองเรื่อง Memory ของวงจร Sequential Logic โดยในการสร้าง Memory นั้นจะมี output 2 ตัวคือ Q และ /Q ซึ่งทั้งคู่จะมีค่าความจริงที่ตรงกันข้ามกัน และ Memory มีรูปแบบการสร้างอยู่หลากหลายวิธี อาทิเช่น

1. **R-S Latch** เป็น Memory ขั้นพื้นฐาน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

1. **NOR R-S Latch** โดยสร้างมาจาก NOR Gate 2 อัน

Input		Output		Description
R	S	Q	/Q	
0	0	Q	/Q	Hold
0	1	1	0	Set
1	0	0	1	Reset
1	1	0	0	Forbidden

 


ตารางค่าความจริงของ NOR R-S Latch

วงจร NOR R-S Latch

- เมื่อทั้ง R และ S เป็น 0 จะทำให้ที่ A1 output จะขึ้นอยู่กับ $(0 + /Q) = Q$ และที่ A2 output จะขึ้นอยู่กับ $/(Q + 0) = /Q$ ซึ่งทำให้ทั้ง Q และ /Q ยังมีค่าความจริงเหมือนเดิม
- เมื่อ R เป็น 0 และ S เป็น 1 จะทำให้ A2 มี output เป็น 0 ส่งผลให้ /Q มีค่าเป็น 0 ซึ่งทำให้ A1 มี input เป็น 0 ทั้งคู่ส่งผลให้ output ของ A1 และ Q มีค่าเป็น 1
- เมื่อ R เป็น 1 และ S เป็น 0 จะทำให้ A1 มี output เป็น 0 ส่งผลให้ Q มีค่าเป็น 0 ซึ่งทำให้ A2 มี input เป็น 0 ทั้งคู่ส่งผลให้ output ของ A2 และ /Q มีค่าเป็น 1
- เมื่อทั้ง R และ S เป็น 1 จะทำให้ที่ A1 และ A2 มี output เป็น 0 ทั้งคู่และส่งผลให้ทั้ง Q และ /Q มีค่าเป็น 0 ทั้งคู่เช่นกัน

• **NAND R-S Latch** โดยสร้างมาจาก NAND Gate 2 อัน

Input		Output		Description
R	S	Q	/Q	
0	0	1	1	Forbidden
0	1	1	0	Set
1	0	0	1	Reset
1	1	Q	/Q	Hold

 

ตารางค่าความจริงของ NAND R-S Latch


วงจร NOR R-S Latch

- เมื่อทั้ง R และ S เป็น 0 จะทำให้ที่ A1 และ A2 มี output เป็น 1 ทั้งคู่และส่งผลให้ทั้ง Q และ /Q มีค่าเป็น 1 ทั้งคู่เช่นกัน
- เมื่อ R เป็น 0 และ S เป็น 1 จะทำให้ A1 มี output เป็น 1 ส่งผลให้ Q มีค่าเป็น 1 ซึ่งทำให้ A2 มี input เป็น 1 ทั้งคู่ส่งผลให้ output ของ A2 และ /Q มีค่าเป็น 0
- เมื่อ R เป็น 1 และ S เป็น 0 จะทำให้ A2 มี output เป็น 1 ส่งผลให้ /Q มีค่าเป็น 1 ซึ่งทำให้ A1 มี input เป็น 1 ทั้งคู่ส่งผลให้ output ของ A1 และ Q มีค่าเป็น 0
- เมื่อทั้ง R และ S เป็น 1 จะทำให้ที่ A1 output จะขึ้นอยู่กับ $/(Q \& 0) = Q$ และที่ A2 output จะขึ้นอยู่กับ $/(Q \& 0) = /Q$ ซึ่งทำให้ทั้ง Q และ /Q ยังมีค่าความจริงเหมือนเดิม

จากตารางค่าความจริงจะสังเกตได้ว่า R-S Latch จะมี Forbidden Input ที่จะทำให้ทั้ง Q และ /Q มีค่าความจริงที่เหมือนกัน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้

2. J-K Flip-Flop เป็น Memory ที่พัฒนาต่อจาก R-S Latch เพื่อแก้ไขปัญหา Forbidden Input

Input		Output		Description
K	J	Q	/Q	
0	0	Q	/Q	Hold
0	1	1	0	Set
1	0	0	1	Reset
1	1	/Q	Q	Toggle

 


ตารางค่าความจริงของ J-K Flip-Flop

วงจร J-K Flip-Flop

วงจร J-K Flip-Flop มีการเพิ่ม AND Gate 2 อันเพื่อป้องกันในกรณี Forbidden Input โดยที่เมื่อ J และ K เป็น 1 ทั้งคู่ output จาก B1 และ B2 จะไม่เป็น 1 ทั้งคู่เนื่องจาก Q และ /Q มีค่าความจริงที่ตรงกันข้ามกัน และจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ (กำหนดให้ทุก Gate มี Delay เท่ากัน)

 1. B1 จะมี output เป็น $1 \& Q = Q$ และ B2 จะมี output เป็น $1 \& /Q = /Q$
2. A1 จะมี output เป็น $/(Q + /Q) = 0$ และ A2 จะมี output เป็น $/(Q + /Q) = 0$
3. B1 จะมี output เป็น $1 \& 0 = 0$, B2 จะมี output เป็น $1 \& 0 = 0$, A1 จะมี output เป็น $/(Q + 0) = /Q$ และ A2 จะมี output เป็น $/(/Q + 0) = Q$
4. B1 จะมี output เป็น $1 \& /Q = /Q$, B2 จะมี output เป็น $1 \& Q = Q$, A1 จะมี output เป็น $/(Q + 0) = /Q$ และ A2 จะมี output เป็น $/(/Q + 0) = Q$
5. B1 จะมี output เป็น $1 \& /Q = /Q$, B2 จะมี output เป็น $1 \& Q = Q$, A1 จะมี output เป็น $/(/Q + Q) = 0$ และ A2 จะมี output เป็น $/(Q + /Q) = 0$

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะถูกทำซ้ำไปเรื่อย ๆ ในกรณีที่ J และ K ยังคงเป็น 1 อยู่ ซึ่งจะทำให้ค่า Q สลับค่าไปมาระหว่าง 0 กับ 1 เหตุการณ์นี้เรียกว่า Race Condition (เพราะในความเป็นจริงเราต้องการให้ค่า Q ถูก Toggle แค่ 1 รอบเท่านั้น)




Timing Diagram ขณะเกิด Race Condition

3. **D Flip-Flop** เป็น Memory ที่พัฒนาต่อจาก R-S Latch โดยที่ D Flip-Flop จะทำได้แค่ Set หรือ Reset เท่านั้น

input	Output		Description
D	Q	/Q	
0	0	1	Reset
1	1	0	Set

ตารางค่าความจริงของ D Flip-Flop

 


วงจร D Flip-Flop

4. **T Flip-Flop** เป็น Memory ที่พัฒนาต่อจาก J-K Flip-Flop โดยที่ T Flip-Flop จะทำได้แค่ Hold หรือ Toggle เท่านั้น

input	Output		Description
T	Q	/Q	
0	Q	/Q	Hold
1	/Q	Q	Toggle

ตารางค่าความจริงของ T Flip-Flop

 


วงจร T Flip-Flop

แต่ในขณะเดียวกัน T Flip-Flop ก็ยังคงเกิด Race Condition เช่นเดียวกับ J-K Flip-Flop


แต่การสร้าง Memory ข้างต้นนั้นยังไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้งานจริง เนื่องจาก Memory ข้างต้นนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าที่เก็บไว้ตาม input ที่รับเข้ามาในทันที แต่ว่าในวงจรส่วน Combinational Logic นั้นมี Propagational Delay อยู่ ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งก่อนที่ผลลัพธ์ที่ถูกต้องของ Combinational Logic จะออกมา แต่ Memory ข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลงตาม Input ในทันที ทำให้อาจเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้

จากย่อหน้าก่อนหน้า เราจึงมีการนำ Clock เข้ามาเพื่อควบคุม Memory ให้เปลี่ยนแปลง output หลังจาก Propagational Delay ของวงจร Combinational Logic โดยสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

 1. **Gated Memory** มีแนวคิดคือจะให้ output ของ Memory เปลี่ยนแปลงตอนที่ Clock มีค่าเป็น 1 หรือ 0 เท่านั้น




วงจร R-S Latch

 

วงจร J-K Flip-Flop

จากวงจรตัวอย่างข้างต้น จะสังเกตได้ว่าเมื่อ Clock เป็น 0 จะทำให้ output ที่ออกจาก And Gate เป็น 0 ทั้งคู่ ซึ่งจะทำให้ output ของ Memory นั้นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง และเมื่อ Clock เป็น 1 นั้น output ที่เกิดขึ้นก็จะขึ้นอยู่กับ Input ที่เรากำหนดไว้ แต่สำหรับวงจร J-K Flip-Flop และ T Flip-Flop ก็ยังเกิดปัญหาเรื่อง Race Condition อยู่เหมือนเดิม

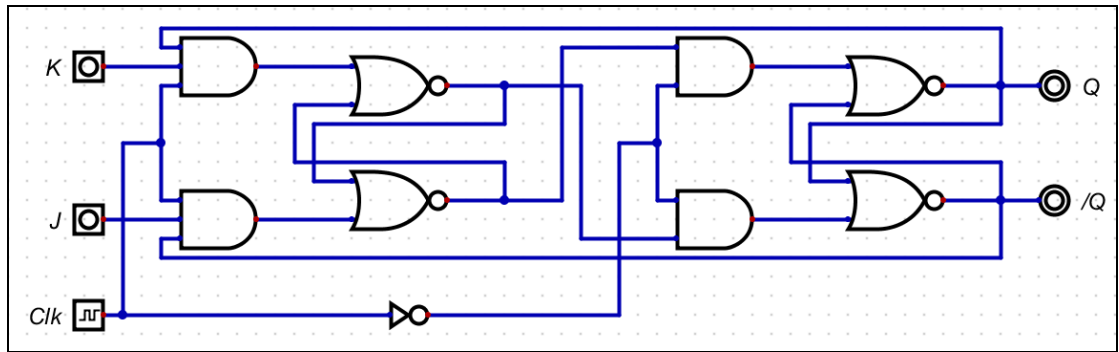
2. **Master/Slave J-K Flip-Flop** มีแนวคิดคือการนำ Memory มาต่อพ่วงกันโดยให้แต่ละ Memory เปลี่ยน output ณ Clock ที่ต่างกัน คล้ายๆกับ Air lock



วงจร Master/Slave J-K Flip-Flop

จากวงจรตัวอย่างจะเห็นได้ว่าวงจรจะประกอบไปด้วย J-K Flip-Flop 2 ตัว โดยที่ตัวด้านซ้ายจะถูกเรียกว่า Master และอีกตัวหนึ่งจะถูกเรียกว่า Slave โดยที่ Master จะเปลี่ยน Output ในขณะที่ Clock เป็น 1 และ Slave จะเปลี่ยน Output ในขณะที่ Clock เป็น 0 ทำให้โดยที่ Slave จะเปลี่ยน Output ไปตามค่าที่ Output ออกมาจาก Master ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไข ปัญหา Race Condition ได้ แต่วงจร Master/Slave ก็มีข้อเสียอยู่ตรงที่ถ้าค่าที่ตัว Master ผิดพลาด ก็จะทำให้ค่าที่ออกมาจาก Slave ผิดด้วยเช่นกัน

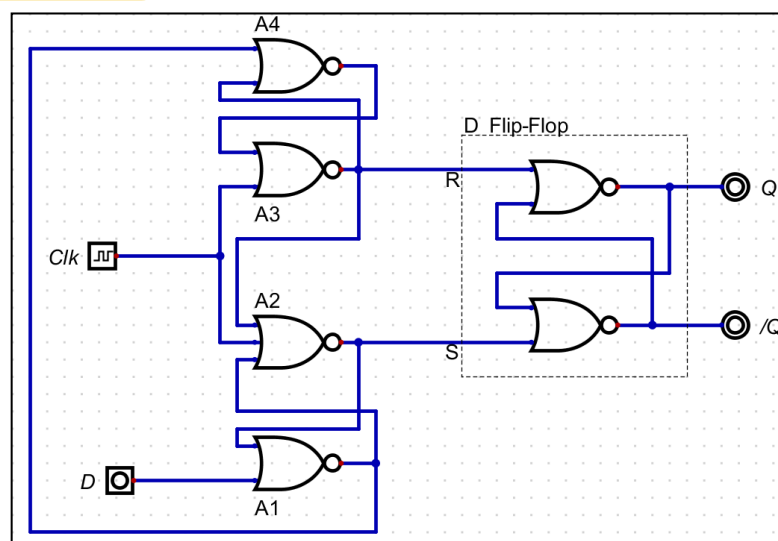
3. **Edge Trigger Memory** มีแนวคิดคือจะเปลี่ยนค่าตอนที่ Clock มีการเปลี่ยนแปลงจาก 1 ไปเป็น 0 (Negative Edge Trigger) หรือ เปลี่ยนค่าตอนที่ Clock มีการเปลี่ยนแปลงจาก 0 ไปเป็น 1 (Positive Edge Trigger)



Negative Edge Trigger D Flip-Flop **NOR**

Negative Edge Trigger จะมีหลักการทำงานดังนี้

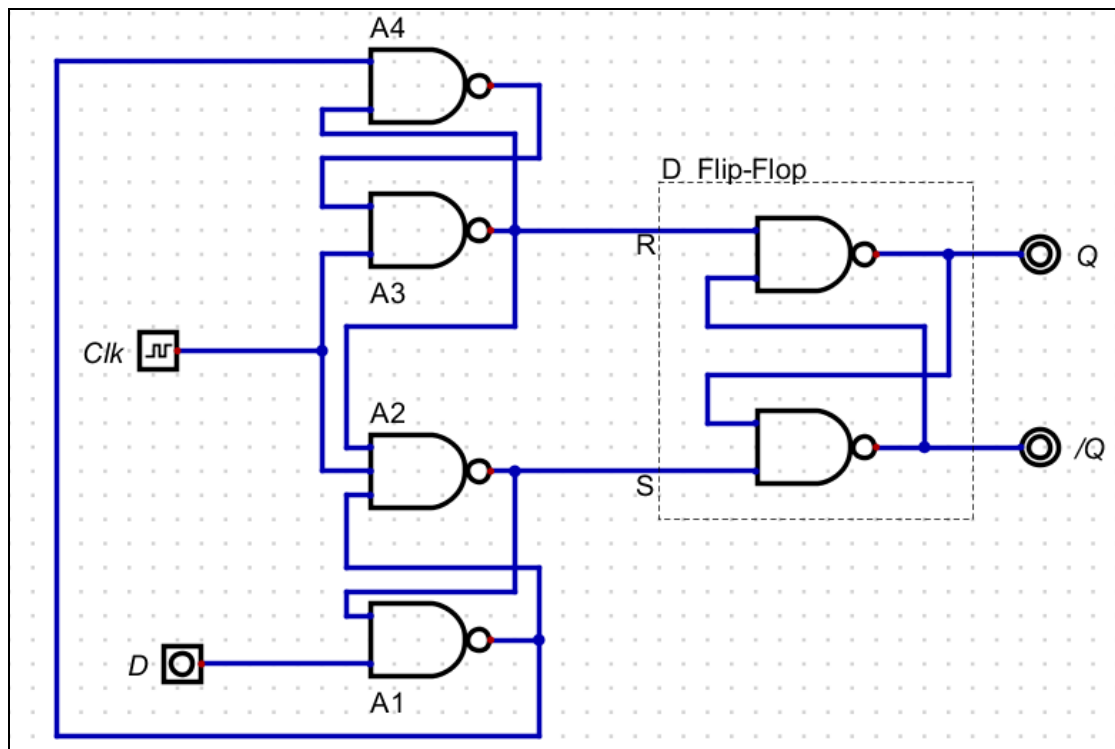1. เมื่อ clock เป็น 1, A2 และ A3 จะมี output เป็น 0 ทำให้เกิดการ Hold, A1 จะมีค่า output คือ $\neg(0 + D) = \neg D$ และ A4 จะมีค่า output คือ $\neg(0 + \neg D) = D$
2. เมื่อ clock ถูกเปลี่ยนค่าไปเป็น 0 จะเกิดเหตุการณ์ดังนี้
 - A3 จะมี output เป็น $\neg(0 + D) = \neg D$ และ A2 จะมี output เป็น $\neg(0 + 0 + \neg D) = D$
 - A1 จะมี output เป็น $\neg(D + D) = \neg D$, A4 จะมี output เป็น $\neg(\neg D + \neg D) = D$ และ A2 จะมี output เป็น $\neg(0 + \neg D + \neg D) = D$
3. เมื่อ clock มีค่าเป็น 0 แล้วค่า input D มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น $\neg D$ จะเกิดเหตุการณ์ดังนี้
 - A1 จะมี output คือ $\neg(D + \neg D) = 0$
 - A4 จะมี output คือ $\neg(0 + \neg D) = D$ และ A2 จะมี output คือ $\neg(\neg D + 0 + 0) = D$



Positive Edge Trigger D Flip-Flop **NAND**

Positive Edge Trigger จะมีหลักการทำงานดังนี้

1. เมื่อ clock เป็น 0, A2 และ A3 จะมี output เป็น 1 ทำให้เกิดการ Hold, A1 จะมีค่า output คือ $\neg(1 \&\& D) = \neg D$ และ A4 จะมีค่า output คือ $\neg(1 \&\& \neg D) = D$
2. เมื่อ clock ถูกเปลี่ยนค่าไปเป็น 1 จะเกิดเหตุการณ์ดังนี้
 - A3 จะมี output เป็น $\neg(1 \&\& D) = \neg D$ และ A2 จะมี output เป็น $\neg(1 \&\& 1 \&\& \neg D) = D$


- A1 จะมี output เป็น $(D \&\& D) = /D$, A4 จะมี output เป็น $(/D \&\& /D) = D$ และ A2 จะมี output เป็น $(1 \&\& /D \&\& /D) = D$

3. เมื่อ clock มีค่าเป็น 1 แล้วค่า input D มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น $/D$ จะเกิดเหตุการณ์ดังนี้


- A1 จะมี output คือ $(D \&\& /D) = 1$
- A4 จะมี output คือ $(1 \&\& /D) = D$ และ A2 จะมี output คือ $(/D \&\& 1 \&\& 1) = D$

Simple Memory

 ให้นักศึกษาวงจร Simple Memory ที่มี Input คือ A, Load ขนาด 1 Bit และ Output คือ Z ขนาด 1 บิต ตามรูป



รูปที่ 1 วงจร Simple Memory

 

รูปที่ 2 อุปกรณ์ Driver, Inverted Selector (อยู่ใน Folder Wires)

ข้อมูลนำเข้า

- A ขนาด 1 Bit
- Load ขนาด 1 Bit

ข้อมูลส่งออก

- Z ขนาด 1 Bit

ชุดข้อมูลทดสอบ

- 100% โปรแกรมทำงานถูกต้องตาม Input ทุกรูปแบบ

RS Latch (NOR)

ให้หีสิตสร้างวงจร RS Latch โดยใช้ Nor Gate ที่มี Input คือ R, S ขนาด 1 Bit และ Output คือ Q, \Q ขนาด 1 บิท โดยวงจรจะมีการทำงานดังต่อไปนี้

S(t)	R(t)	Q(t)	Q(t+Δ)	
0	0	0	0	HOLD
0	0	1	1	
0	1	0	0	RESET
0	1	1	0	
1	0	0	1	SET
1	0	1	1	
1	1	0	X	Not Allowed
1	1	1	X	

รูปที่ 1 ตารางการทำงานของวงจร RS Latch แบบ Nor Gate

ข้อมูลนำเข้า


- R ขนาด 1 Bit
- S ขนาด 1 Bit

ข้อมูลส่งออก

- Q ขนาด 1 Bit
- \Q ขนาด 1 Bit


ชุดข้อมูลทดสอบ

 - 100% โปรแกรมทำงานถูกต้องตาม Input ทุกรูปแบบ



Master-Slave JK Flip-flop

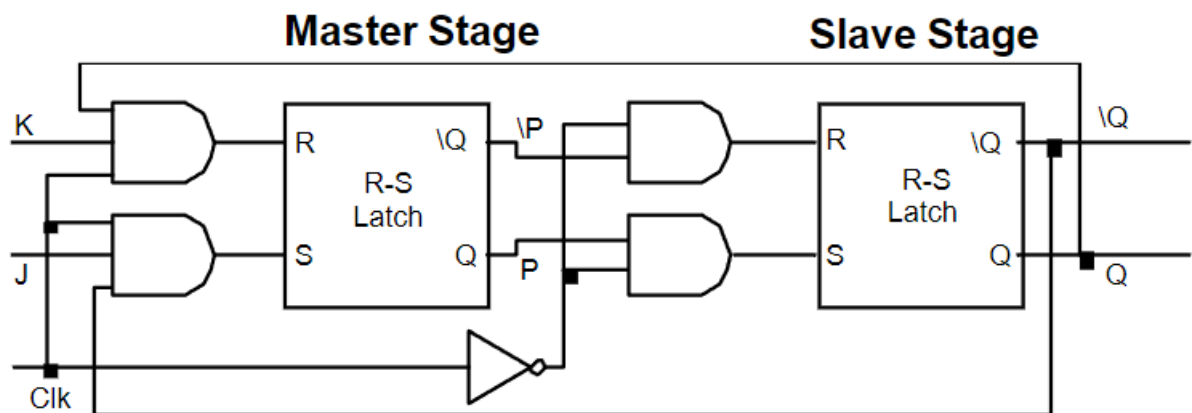ให้นักศึกษาวงจร Master-Slave JK Flip-Flop ที่มี Input คือ J, K, Clock, \Clear ขนาด 1 Bit และ Output คือ Q, \Q ขนาด 1 บิต โดยให้สร้างโดยใช้วงจร RS Latch แบบ Nor Gate, input Clock คือสัญญาณนาฬิกาของระบบ และ \Clear เป็น asynchronous input และเมื่อ \Clear มีค่าเป็น 1 ให้เปลี่ยนค่า Q เป็น 0 และ /Q เป็น 1 โดยทันทีโดยไม่ต้องรอสัญญาณ Clock.



รูปที่ 1 รูปวงจร Master-Slave แบบไม่มี \Clear

ข้อมูลนำเข้า


- K ขนาด 1 Bit
- J ขนาด 1 Bit
- Clock ขนาด 1 Bit
- \Clear ขนาด 1 Bit

ข้อมูลส่งออก

- Q ขนาด 1 Bit
- \Q ขนาด 1 Bit


ชุดข้อมูลทดสอบ

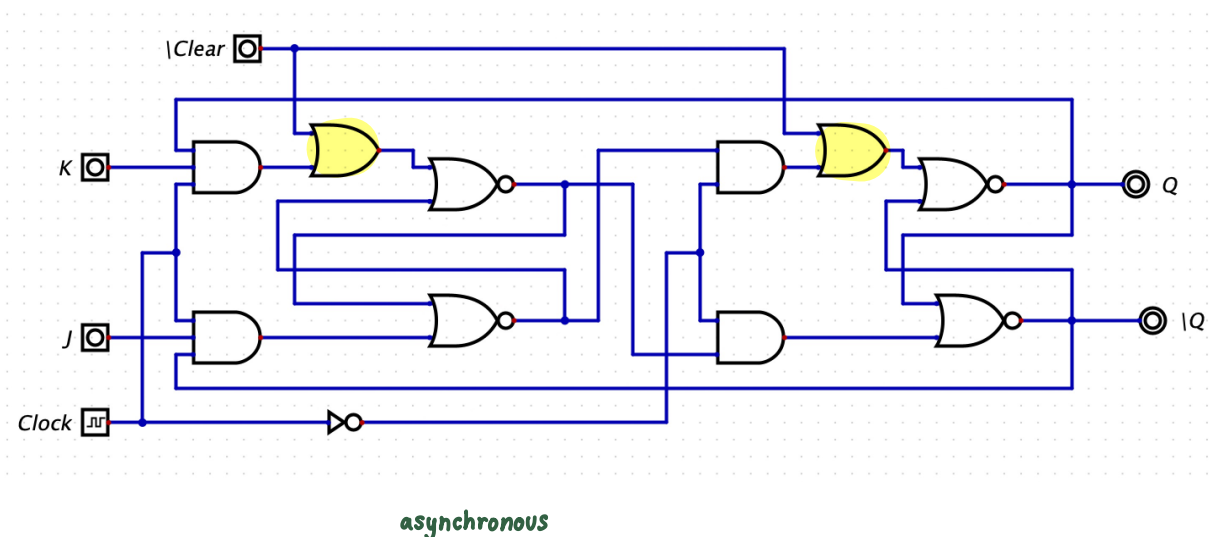- 100% โปรแกรมทำงานถูกต้องตาม Input ทุกรูปแบบ



Positive Edge Trigger D Flip-flop

 ให้นิสิตสร้างวงจร Positive Edge Trigger D Flip-Flop ที่มี Input คือ D, Clock, \Clear ขนาด 1 Bit และ Output คือ Q, \Q ขนาด 1 บิต โดยให้สร้างวงจรจาก RS Latch แบบ Nor Gate ซึ่งมี Clock คือสัญญาณนาฬิกาของระบบ, \Clear เป็น synchronous input เมื่อ \Clear มีค่าเป็น 1 ให้เปลี่ยนค่า Q เป็น 0 และ \Q เป็น 1



รูปที่ 1 Negative Edge Trigger D Flip-flop

ข้อมูลนำเข้า


- D ขนาด 1 Bit
- Clock ขนาด 1 Bit
- \Clear ขนาด 1 Bit

ข้อมูลส่งออก

- Q ขนาด 1 Bit
- \Q ขนาด 1 Bit

ชุดข้อมูลทดสอบ

 - 100% โปรแกรมทำงานถูกต้องตาม Input ทุกรูปแบบ



Positive Edge Trigger T Flip flop

ให้นิสิตสร้างวงจร Positive Edge Trigger T Flip flop ที่มี Input คือ T, Clock, \Clear ขนาด 1 Bit และ Output คือ Q, \Q ขนาด 1 บิต โดยให้สร้างวงจรจาก RS Latch แบบ Nor Gate ซึ่งมี Clock คือสัญญาณนาฬิกาของระบบ, \Clear เป็น synchronous input เมื่อ \Clear มีค่าเป็น 1 ให้เปลี่ยนค่า Q เป็น 0 และ \Q เป็น 1

Input	Outputs	
	Present State	Next State
T	Q_n	Q_{n+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

รูปที่ 1 ตารางค่าความจริงของวงจร T Flip Flop

ข้อมูลนำเข้า

- T ขนาด 1 Bit
- Clock ขนาด 1 Bit
- \Clear ขนาด 1 Bit

ข้อมูลส่งออก

- Q ขนาด 1 Bit
- \Q ขนาด 1 Bit

ชุดข้อมูลทดสอบ

- 100% โปรแกรมทำงานถูกต้องตาม Input ทุกรูปแบบ

